

M1. Sistemes elèctrics i automàtics. 1WTTF

Activitat 25 dia Nom.....

Proteccions

1. Identifica cada un dels elements d'aquest quadre de protecció, i explica el seu funcionament.
2. Dibuixa l'esquema unifilar corresponent.

